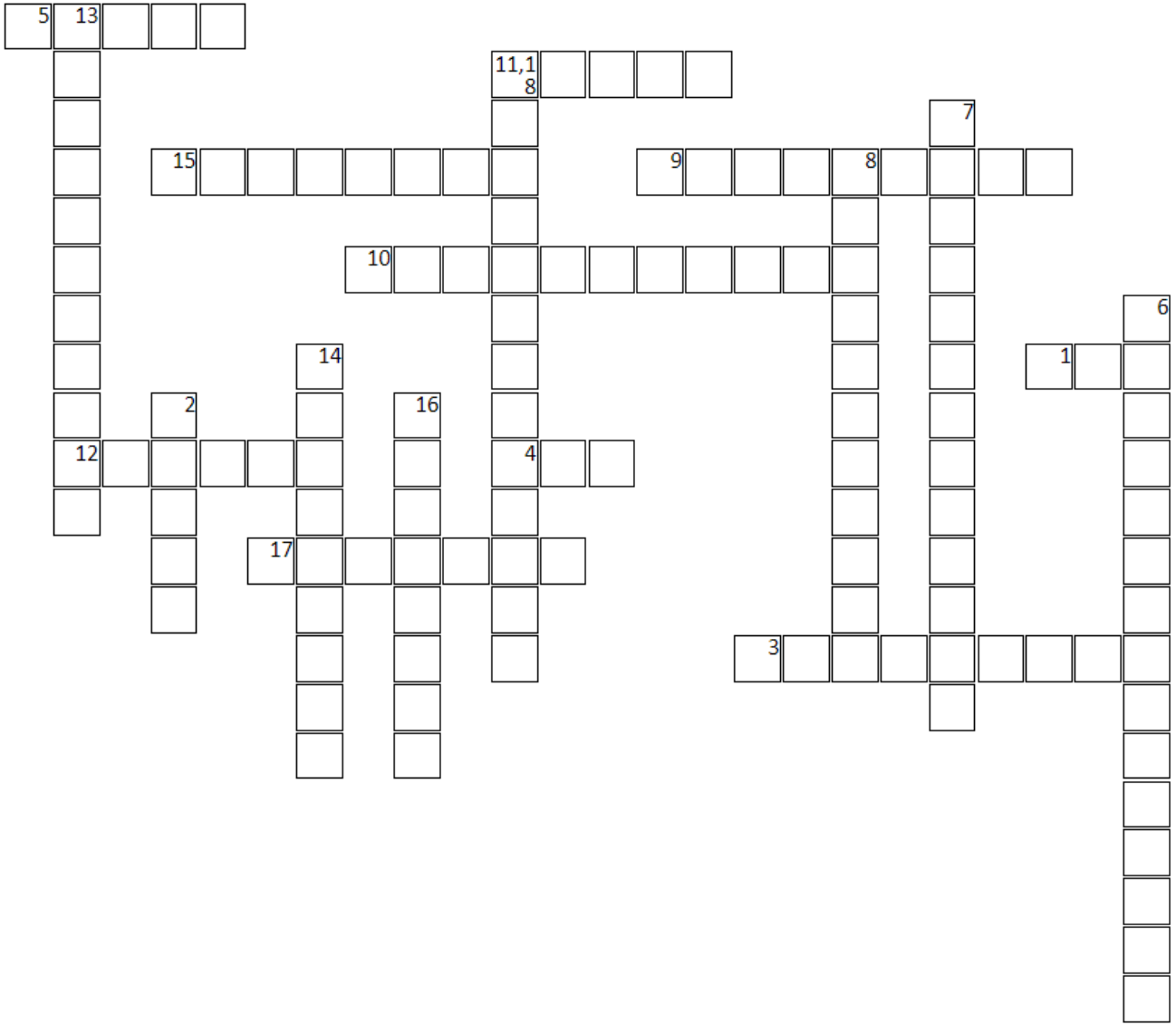


## 5. SINIF 7. ÜNİTE BULMACA



1. Devreye enerji sağlar
2. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir
3. Devreye pil eklenmesi veya çıkartılması sonucu lambalarda değişen durum
4. Lambanın yerleştirildiği yer
5. Elektrik akımını devre elemanlarına ileten yapı
6. Pil, anahtar ve kablo ile oluşturulan basit yapı
7. Devrede bulunan ve ampulün ışık vermesini sağlayan yapı
8. Ampulün ışık vermemesinin sebeplerinden biri
9. Birden fazla pilin bir arada bulunmasını sağlayan yapı
10. Elektrik devresi elemanlarının semboller ile çizilmesi
11. Pillerin her bir ucuna verilen isim (soldan sağa)
12. Devre elemanlarının kolay çizilmesini sağlayan simgeler
13. Lamba parlaklığını etkileyen etkenlerden biri
14. Lamba parlaklığını etkileyen etkenlerden biri
15. Yapılan bir deneyde test edilen ve kontrol edilen etkenler
16. Deneylerde değişiklik yapılan değişkenler, sebep
17. Deneylerde etkilenen değişkenler, sonuç
18. Deneylerde sabit tutulan değişkenler (yukarıdan aşağıya)