

Clue

Pil, ampul ve kablodan oluşan yapı

Word

ELEKTRİKDEVRESİ

Clue

Elektrik akımını ısı ve ışık enerjisine dönüştürür

Word

AMPUL

Clue

Elektrik devresinde bulunan, elektrik akımını üzerlerinden geçiren yapılar

Word

DEVREELEMANLARI

Clue

Devreye enerji sağlar

Word

PİL

Clue

Gerilimakım oranı

Word

DİRENÇ

Clue

Birden fazla direncin yaptığı işi tek başına yapabilen direnç

Word

EŞDEĞERDİRENÇ

Clue

Bir devrede pil ve lamba sayısı ile değişen değişken

Word

PARLAKLIK

Clue

Direnç birimi

Word

OHM

Clue

Sıralı ampuller ile oluşturulan devre

Word

SERİBAĞLI

Clue

Devre elemanlarının birden fazla kablo üstünde bulunduğu devre

Word

PARALELBAĞLI

Clue

Pilin kutupları arasında gerçekleşen elektron hareketi

Word

ELEKTRİKAKIMI

Clue

Elektrik akımının birimi

Word

AMPER

Clue

Elektrik akımını ölçen alet

Word

AMPERMETRE

Clue

Pilin kutupları arasındaki enerji farkı

Word

GERİLİM

Clue

Gerilimin birimi

Word

VOLT

Clue

Gerilimi ölçen alet

Word

VOLTMETRE

Clue

Seri bağlı devrelerde ampullerden biri patladığında diğer ampullerin durumu

Word

SÖNER

Clue

Paralel bağlı devrelerde devreye ampul ekledikçe ampul parlaklığı nasıl değişir

Word

DEĞİŞMEZ

Clue

Seri bağlı devrelerde devreye ampul ekledikçe ampul parlaklığı nasıl değişir

Word

AZALIR